

Esercitazione

02

Circuiti Aritmetici

Gianluca Brilli
gianluca.brilli@unimore.it




Esercizio 01

- > Creare un nuovo sottocircuito chiamato "adder_1", e implementarvi un half adder utilizzando solo porte logiche (anche non elementari, come XOR)

Truth Table

Input		Output	
A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Block Diagram

 



 Esercizio 02

- > Estendere l'half adder per renderlo un full adder e salvarlo in un sottocircuito.



- > Pensate come tenere conto del carry in ingresso.



Esercizio 03

- › Estendere il full adder ad un bit per renderlo un full adder a 4 bit.




Esercizio 01 - Soluzione (1)

- › Notiamo che dall'algebra di Boole, la somma vale 0 quando A e B sono entrambi 0 o quando sono entrambi 1:
 - › $S = A \text{ xor } B$
- › Il carry è presente solo quando A e B sono entrambi 1:
 - › $Co = A \text{ and } B$



Esercizio 01 - Soluzione (2)

 

- › Teniamoci da parte l'adder in un sottociruito, ci servirà per i prossimi esercizi.




Esercizio 02 - Soluzione (1)

- › Analizziamo il comportamento del circuito:
 - › Dobbiamo realizzare la somma di due bit più il carry in ingresso, quindi:
$$S = (A + B) + C_i$$
 - › Abbiamo carry in uscita quando:
 - 1) A e B sono entrambi 1, oppure
 - 2) A e B sommano 1 e c'è carry in ingresso
- › $S = (A + B) + C_i$
- › $C_o = A \text{ and } B \text{ or } (A + B) \text{ and } C_i$




Esercizio 02 - Soluzione (2)

- > HA1 e HA2 sono gli Half Adder a 1 bit realizzati nell'esercizio precedente.

 



Esercizio 03 - Soluzione

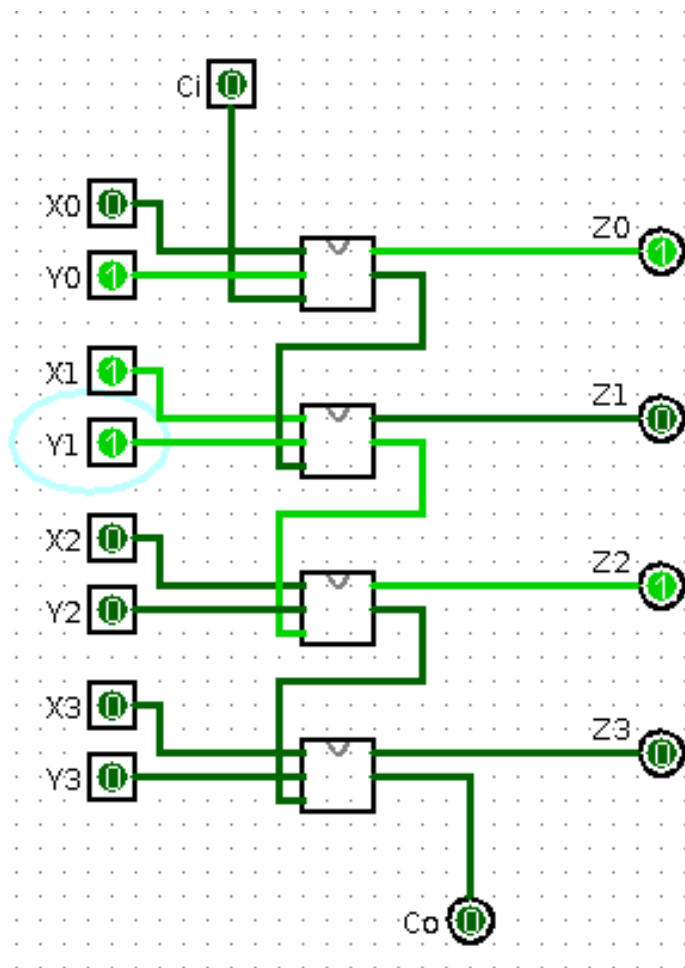

> I singoli blocchi sono i Full Adder a 1 bit dell'esempio precedente.

> Testiamo il funzionamento su un esempio:

$$\begin{array}{r} > Y = 0011 + \\ X = 0010 = \\ \hline Z = 0101 \end{array}$$




Esercizio 03 - Nota (1)

- › Il circuito è corretto e funziona, ma notiamo che anche con solo 4 bit, abbiamo già un grande numero di pin e fili. Usiamo quindi alcune **feature avanzate di Logisim**:
- › **Tunnel.** Realizzano fili virtuali mediante etichette testuali, utili per migliorare grandemente la leggibilità e la chiarezza di circuiti complessi, visto che riducono il numero di collegamenti visibili e consentono l'assegnamento di un nome rappresentativo a quelli nascosti.




Esercizio 03 - Nota (2)

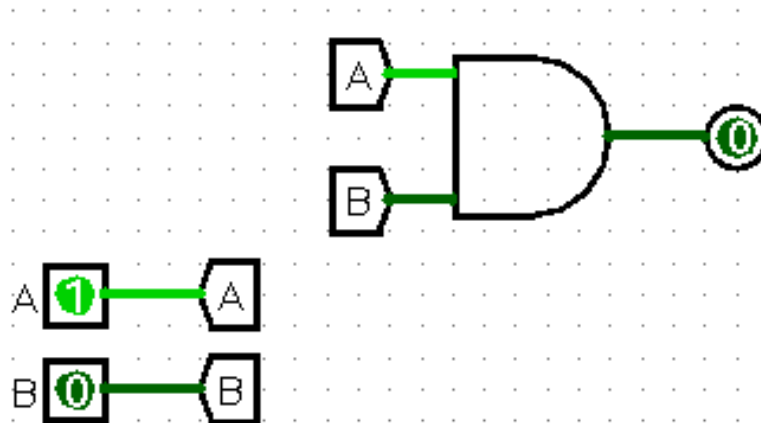

- › **Splitter.** Permette di disegnare fili ad ampiezza maggiore di 1 bit.



Esercizio 03 - Nota

 


- > **Extender.** Permette di estendere o troncare l'ampiezza di un filo.





Esercizio 03 - Nota

- › Quindi organizziamo meglio il nostro Full Adder a 4 bit.

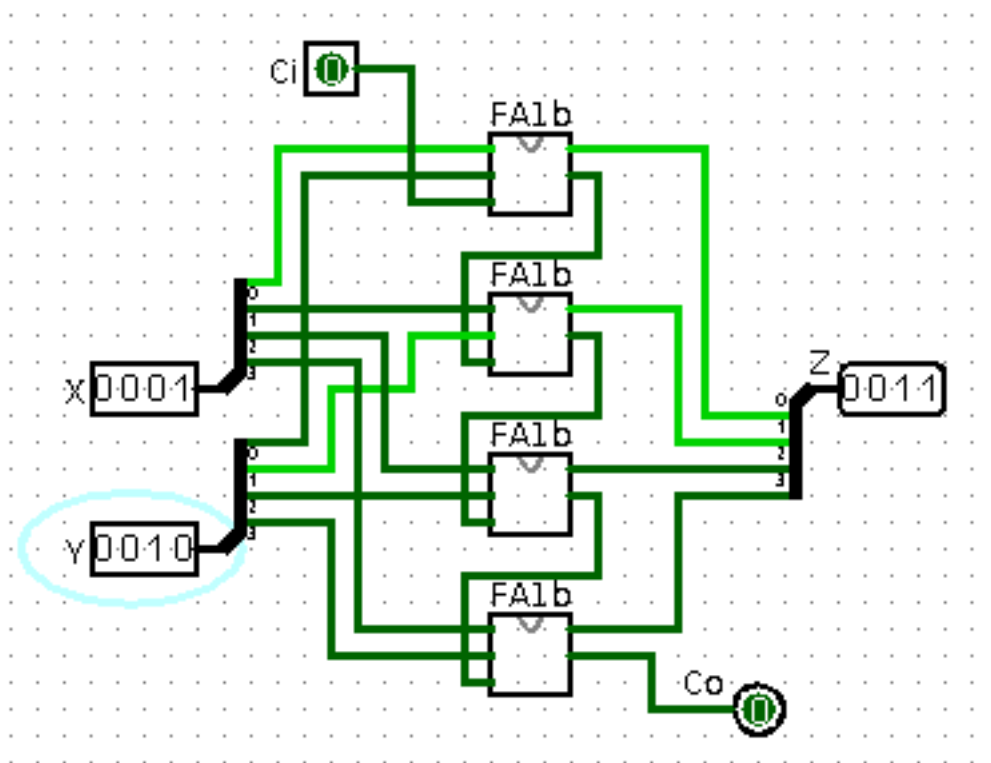




Esercizio 04

- › Partendo dal Full Adder a 1 bit estendiamolo aggiungendo anche funzionalità di sottrattore.
- › **Suggerimenti:**
 - › Come aggiungiamo il complemento a 2 al nostro adder?
 - › Una volta costruito il sottrattore ad 1 bit pensate a come estenderlo a 4 bit.



 Esercizio 04 - Soluzione A


- > Sommatore-Sottrattore ad 1 bit: aggiungiamo la possibilità di negare B e sfruttiamo il carry in ingresso per sommare 1.



- > Notiamo che la porta XOR agisce come inverter comandando da un segnale di controllo (nB).




Esercizio 04 - Soluzione B

 

- > Collegiamo in cascata 4 Adder.
- > Il Carry in ingresso al primo Adder è collegato al negB di ogni Adder.
- > In questo modo usiamo un solo bit per decidere somma o sottrazione.




Esercizio 04 - Soluzione C

 

- > Somma: carry a 0
- > Sottrazione: carry a 1



Esercizio 04 - Test 1

 


> $5 + 3 = 8$

> $A = 0101 +$
 $B = 0011 =$

 $S = 1000$



Esercizio 04 - Test 2

 

> $5 - 3 = 2$


> $A = 0101 -$
 $B = 0011 =$

 $S = 0010$



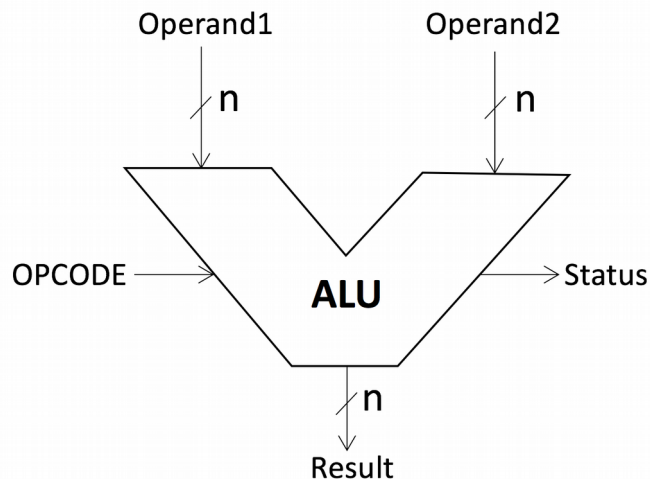Esercizio 05 (1)


- › Sfruttando quello che abbiamo costruito con gli esercizi precedenti, andiamo a costruire un **ALU a 8 bit**, Per semplicità partiamo costruendo una versione a 1 bit e poi estendiamola.





 Esercizio 05 (2)

- > In particolare facciamo in modo che siano implementate le seguenti operazioni:



Opcode	Mnemonic
00	AND A, B
01	OR A, B
10	ADD A, B
11	SUB A, B



Esercizio 05 (3)

- › Facciamo in modo che la nostra ALU lavori con numeri **interi con segno** a n-bit, in **complemento a due**.
- › Quindi avendo n-bit a disposizione abbiamo 2^n possibili combinazioni.
- › Supponendo di essere nel caso a 4-bit, allora abbiamo 16 combinazioni.



Esercizio 05 (4)

- > Quindi in complemento a due, il range che possiamo rappresentare è il seguente:

Senza Segno	Con Segno	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	-8	1000
9	-7	1001
10	-6	1010
11	-5	1011
12	-4	1100
13	-3	1101
14	-2	1110
15	-1	1111

$$[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$$



Esercizio 05 (5)


- › Facciamo inoltre in modo che la nostra ALU sia dotata dei seguenti flags:
 - › **Zero (Z)**: indica se il risultato dell'operazione è zero;
 - › **Negativo (N)**: indica se il risultato dell'operazione è un numero negativo;
 - › **Carry Out (Co)**: non è rappresentabile come numero unsigned;
 - › **Overflow (O)**: non è rappresentabile come numero signed.



Esercizio 05 - Soluzione

Passo Passo (1)


- > Realizziamo l'ALU a 1 bit tramite i blocchi che ci siamo già costruiti:

 



Esercizio 05 - Soluzione


Passo Passo (2)

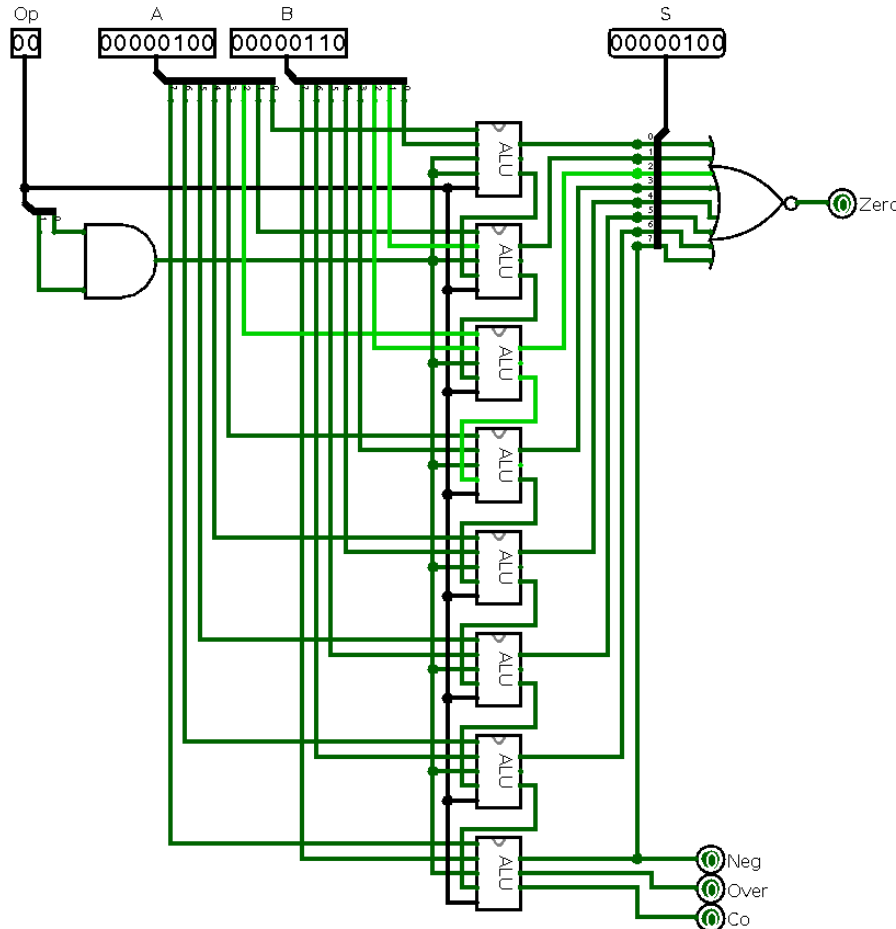

- Tramite l'ALU a 1 bit andiamo a realizzare un'ALU a 8 bit:



Esercizio 05 - Collaudo (1)

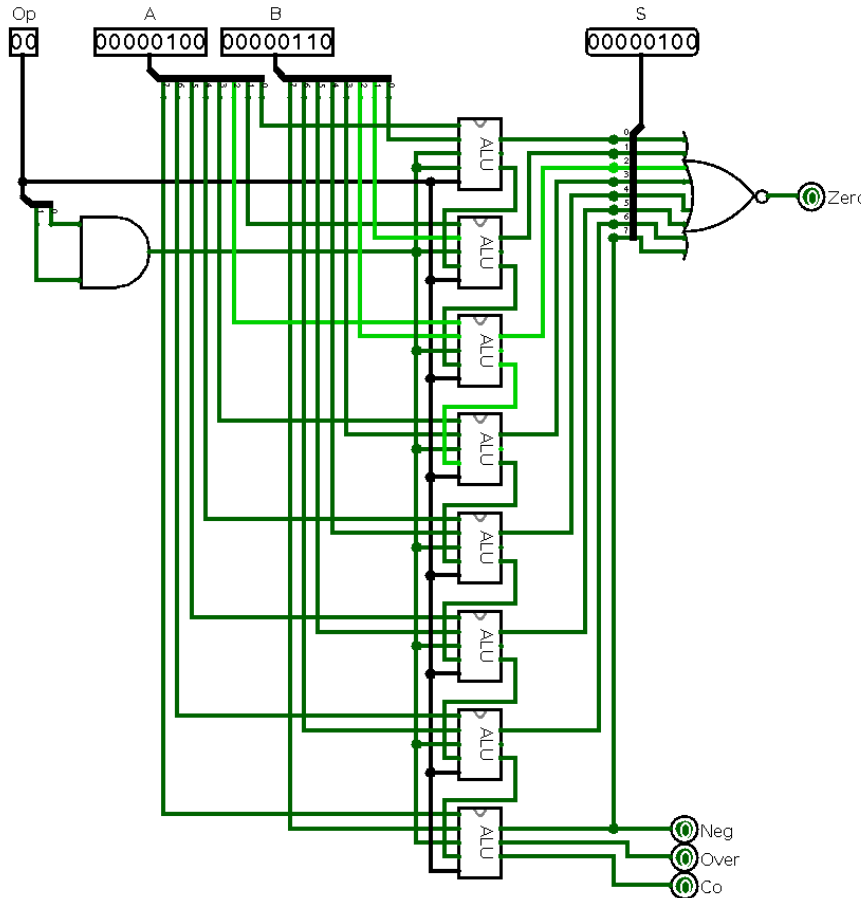


> Testiamo
l'operazione 4 **AND**
6, che in binario
diventa:

> 00000**1**00 **AND**
 00000**1**10 =
 00000**1**00



Esercizio 05 - Collaudo (2)

 


> Testiamo
l'operazione 4 **OR**
6, che in binario
diventa:

> 00000**1**00 **OR**
 00000**1**10 =
 00000**1**10



Esercizio 05 - Collaudo (3)

 


> Testiamo
l'operazione $4 + 6$,
che in binario
diventa:

$$\begin{array}{r} > 00000\mathbf{1}00 & + \\ & 00000\mathbf{1}10 & = \\ & 0000\mathbf{1}010 \end{array}$$



Esercizio 05 - Collaudo (4)

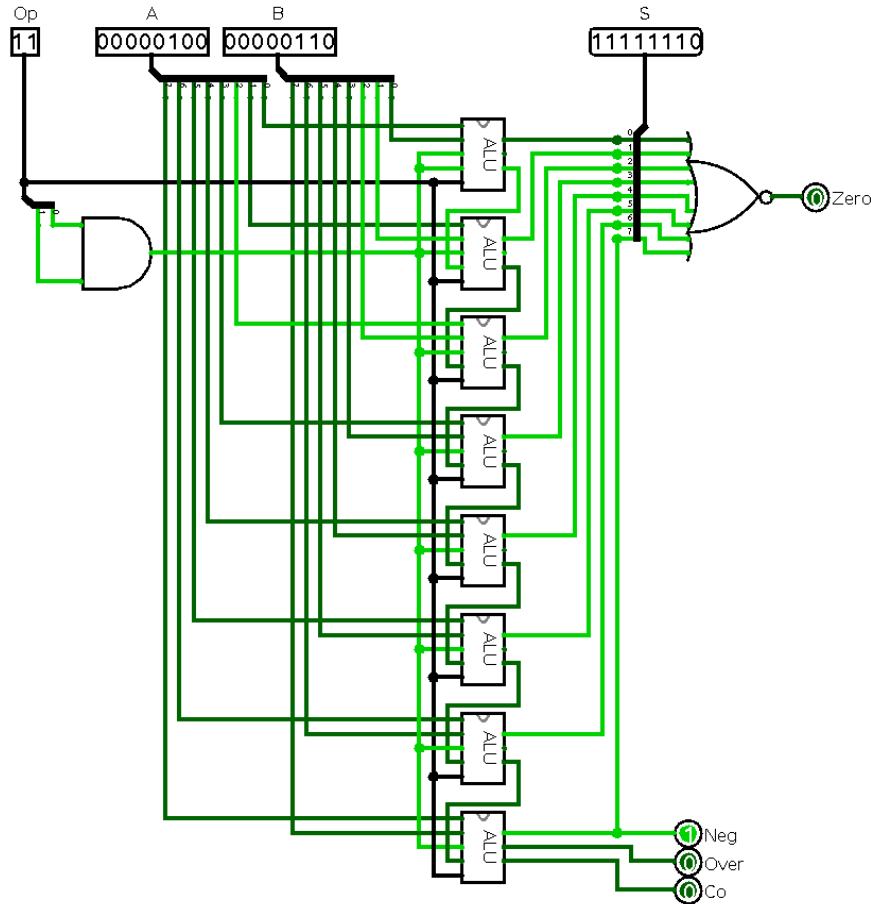

> Testiamo
l'operazione $4 + 6$,
che in binario
diventa:

$$\begin{array}{r} > 00000100 & - \\ & 00000110 & = \\ & \mathbf{11111110} & \end{array}$$