

# Sintesi di Reti Logiche Combinatorie

---

Architettura dei Calcolatori

Prof. Andrea Marongiu

[andrea.marongiu@unimore.it](mailto:andrea.marongiu@unimore.it)

Anno accademico 2018/19

# Forma canonica

- La più immediata forma di rappresentazione delle funzioni Booleane (e delle tabelle di verità) è la rappresentazione con una espressione in FORMA CANONICA

## FORMA CANONICA SP (SOMMA DI PRODOTTI)

**Teor:** una funzione di  $n$  variabili può essere espressa in un solo modo come somme di prodotti di  $n$  variabili (chiamati MINTERMINI)

- **MINTERMINE** è il prodotto logico di  $n$  letterali ognuno dei quali compare in forma vera o complementata, ma mai in entrambe.
- Da ogni tabella si deriva deterministicamente la forma SP, prendendo in **OR** tutti i mintermini corrispondenti alle righe in cui l'uscita vale **1**, in cui ogni variabile è in forma **diretta** se nella colonna appare il valore **1** ed in forma **complementata** se appare il valore **0**.

r	a	b	S	R	
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	r'ab
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	ra'b
1	1	0	0	1	rab'
1	1	1	1	1	rab

$$R = r'ab + ra'b + rab' + rab$$

# Forma canonica

- La forma canonica può essere ottenuta per qualsiasi rete logica combinatoria
- Indipendentemente dalla complessità della rete logica da realizzare, la rete logica ottenuta dalla forma canonica è una rete molto veloce, in quanto composta da soli due livelli e mezzo (livello dei not)

# Forma canonica PS

Usando il teorema di De Morgan si può provare l'esistenza di una seconda forma canonica


## FORMA CANONICA PS (PRODOTTO DI SOMME)

**Teor:** una funzione di  $n$  variabili può essere espressa in un solo modo come prodotto di somme di  $n$  variabili (chiamate MAXTERMINI)

- **MAXTERMINE** è la somma logica di  $n$  letterali ognuno dei quali compare in forma vera o complementata, ma mai in entrambe
- Da ogni tabella si deriva deterministicamente la forma PS, prendendo in **AND** tutti i **maxtermini** corrispondenti alle righe in cui l'uscita vale **0**, in cui ogni variabile è in forma **diretta** se nella colonna appare il valore **0** ed in forma **complementata** se appare il valore **1**.
- Dalla tabella precedente:
$$R = (r+a+b)(r+a+b')(r+a'+b)(r'+a+b)$$
- Si dimostra essere equivalente alla precedente
 
# Sintesi di forme canoniche

- SOMME DI PRODOTTI
- una funzione combinatoria di  $n$  ingressi sintetizzata in forma canonica contiene al più  $n$  gate NOT,  $2^n$  AND al più a  $n$  ingressi e 1 OR al più a  $2^n$  ingressi
- Similmente per la forma canonica PS (scambiando OR e AND)



# Esempio: codice Gray

**Esercizio** : Progettare la rete logica di conversione di codice binario in codice GRAY a 3 ingressi

Il **codice Gray** e' un codice a distanza di Hamming unitaria

BINARIO	GRAY
b2,b1,b0	g2,g1,g0
000	000
<b>001</b>	001
<b>010</b>	011
011	010
100	110
<b>101</b>	111
<b>110</b>	101
111	100

$$g_0 = b_2'b_1'b_0 + b_2'b_1b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0'$$
$$g_1 = b_2'b_1b_0' + b_2'b_1b_0 + b_2b_1'b_0' + b_2b_1'b_0$$
$$g_2 = b_2b_1'b_0' + b_2b_1'b_0 + b_2b_1b_0' + b_2b_1b_0$$

Per la sintesi di  $g_0$


4 mintermini

$b_2'b_1'b_0$

$b_2'b_1b_0'$

$b_2b_1'b_0$

$b_2b_1b_0'$

 

# Funzioni non completamente specificate

- **Funzioni non completamente specificate** se le uscite hanno condizioni di INDIFFERENZA
- Esistono alcune delle  $2^n$  configurazioni non definite: il dominio è un sottoinsieme del dominio delle  $2^n$  configurazioni
- Una espressione definisce una funzione non completamente specificata solo limitatamente al suo dominio.
- Le espressioni canoniche SP o PS di una funzione non completamente specificata **NON SONO UNICHE**
- Gli schemi logici che rappresentano la struttura delle reti logiche devono essere completamente specificate dal progettista.
- Esempio:

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	-

Forme canoniche SP equivalenti

$$Z1 = A'B + AB' \quad Z2 = A'B + AB' + AB$$

Z2 si semplifica: per idempotenza

per distributiva

per complementarietà

per elementi nulli e commutativa

$$Z2 = A'B + AB + AB + AB'$$

$$Z2 = (A'+A)B + A(B+B')$$

$$Z2 = 1B + 1A$$

$$Z2 = A+B$$

# Sintesi e minimizzazione

- **Sintesi** di reti logiche combinatorie:
  - 1) descrizione mediante tabella della verità
  - 2) sintesi della espressione canonica SP o PS
  - 3) corrispondenza 1 a 1 con uno schema logico

Tale sintesi non è minimizzata: può esserlo in termini di:

- area minima, costo minimo
- minimo n. di gate
- minimo n. di livelli
- minimo n. di interconnessioni
- fan in e fan out limitato
- necessità di magazzino...

Normalmente una rete logica si dice in forma minima per indicare il minor numero di livelli e, a parità di livelli, il minor numero di gate e di ingressi dei gate

Tecniche di minimizzazione:

- minimizzazione con manipolazione algebrica
- minimizzazione con algoritmi CAD o software appositi (es. Logisim)
- minimizzazione manuale (k-mappe)



# Mappe

- **Mappa:** Rappresentazione più compatta della tabella di verità

$x_3x_2$	$x_1x_0$			
	00	01	10	11
00	1	0	1	-
01	0	1	1	-
10	1	1	1	-
11	1	1	-	-

- E' una rappresentazione matriciale della tabella in cui le righe indicano tutte le possibili configurazioni di un sottoinsieme delle variabili di ingresso e le colonne tutte le configurazioni delle variabili rimanenti, il valore nelle celle indica il valore dell'uscita nella configurazione corrispondente
- **OGNI CELLA CORRISPONDE AD UNA CONFIGURAZIONE DELLE VARIABILI**

**Mappe di Karnaugh:** Mappe in cui le configurazioni successive in ogni lato sono ADIACENTI

- due configurazioni sono adiacenti (logicamente) se differiscono di un solo bit
- due celle sono adiacenti (geometricamente) se corrispondono a configurazioni adiacenti
- **Nelle Mappe di Karnaugh adiacenza geometrica e logica COINCIDONO**



# Mappe di Karnaugh

K-mappe a 2 variabili

	x0	0	1
x1	0	0	0
	1	1	1

K-mappe a 3 variabili

		x1,x0			
		00	01	11	10
x2	0	0	0	-	1
	1	1	1	1	1

K-mappe a 4 variabili

		x1x0			
		00	01	11	10
x3x2	00	1	0	-	1
	01	0	1	-	1
	11	1	1	-	1
	10	1	1	-	-

Criteri geometrici di adiacenza:

- 1 lato in comune
- un'estremità di colonna
- un'estremità di riga
- stessa posizione in sottomatrici adiacenti

K-mappe a 5 variabili

		x1x0			
		00	01	11	10
x3x2	00	1	0	-	1
	01	0	1	-	1
	11	1	1	-	1
	10	1	1	-	-

X4=0

		x1x0			
		00	01	11	10
x3x2	00	1	0	-	1
	01	0	1	0	1
	11	1	0	1	1
	10	1	1	1	-

X4=1




# Minimizzazione con mappe di Karnaugh

- ogni casella della mappa è **adiacente** a caselle corrispondenti a mintermini (maxtermini) aventi distanza di Hamming unitaria dal mintermine (maxtermine) corrispondente alla casella considerata.


A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1
 
$$F = AB' + AB = A(B+B') = A \text{ proprietà distributiva}$$



la funzione vale 1 quando A vale 1 indipendentemente dal valore di B

 - Nelle mappe due mintermini (o maxtermini) di distanza 1 sono adiacenti



$$Z = A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C$$

idempotenza

$$Z = A'B'C' + A'B'C + A'BC + A'B'C + AB'C + A'B'C$$


$$Z = A'B'(C'+C) + A'C(B'+B) + B'C(A'+A)$$

$$Z = A'B' + A'C + B'C$$
 
# Raggruppamenti rettangolari (1/2)

- Si dice **raggruppamento rettangolare di ordine  $p$**  una parte di una mappa a  $n$  variabili costituita da  $2^p$  elementi (con  $p \leq n$ ) tali da avere  $n-p$  coordinate uguali fra loro, e di far assumere alle restanti  $p$  coordinate tutte le possibili configurazioni.
- Ogni cella ha all'interno  $p$  celle adiacenti


ordine 0 1 cella  
 ordine 1 2 celle  
 ordine 2 4 celle



- Un Raggruppamento Rettangolare (RR) nel quale la funzione assume sempre valore 1 si dice **implicante** della funzione. In modo duale, un RR nel quale la funzione assume sempre valore 0 si dice **implicato** della funzione.
- Un implicante (implicato) corrisponde a un prodotto logico (somma logica) dei letterali *delle sole variabili di ingresso che non cambiano valore*, presi negati se la corrispondente variabile di ingresso vale 0 (1), non negati se tale variabile vale 1 (0).
 
# Raggruppamenti rettangolari (2/2)


- Un implicante non contenuto in nessun implicante di dimensioni maggiori prende il nome di **implicante primo**.
- Si dice **copertura degli 1** un insieme di implicanti che contengono tutti gli 1 della funzione ed eventualmente indifferenze  
(**copertura di 0** un insieme di implicati che contenga tutti gli 0 e al più indifferenze)
- **implicanti essenziale**: un implicante primo contenente almeno un mintermine non contenuto in nessun altro implicante primo (cioè un implicante primo che “copra” almeno un mintermine non coperto da altri).
- Ogni implicante essenziale deve essere contenuto nella somma minima. Vale il duale per gli implicati



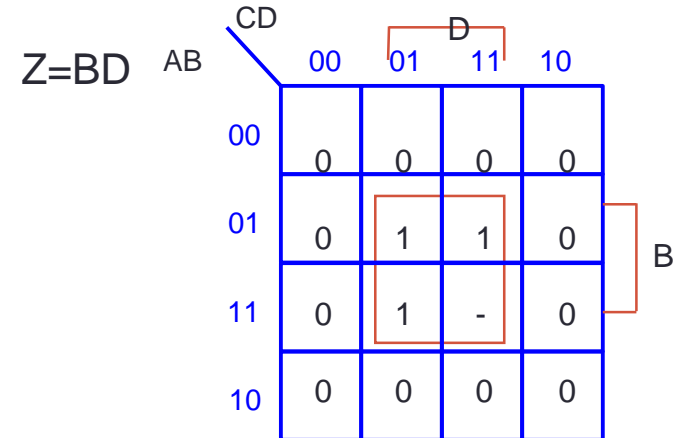
# Copertura e forma canonica

- **Una copertura di 1** individua una forma SP

- $Z = A'BC'D + A'BCD + ABC'D + ABCD$
- $Z = A'BD(C+C') + ABD(C+C')$
- $Z = (A'+A)BD$
- $Z = BD$



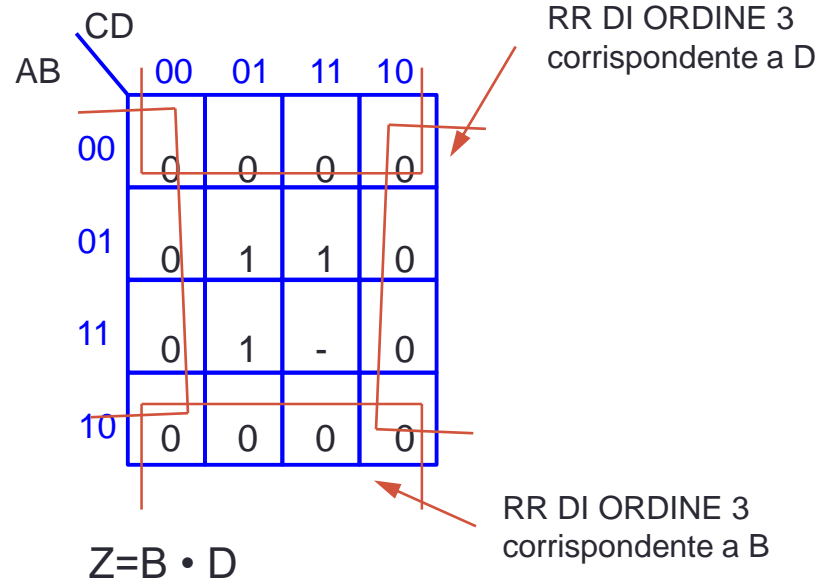- **Una copertura di 0** individua una forma PS



# Forme normali e minime (1/2)

- Una espressione
  - si dice **normale SP** se è data dalla somma di prodotti non necessariamente di  $n$  variabili
  - si dice **normale PS** se è data dal prodotto di somme non necessariamente di  $n$  variabili

Una espressione normale è equivalente alla forma canonica ma minimizzata

## **SINTESI MINIMA (di costo minimo)**

- con il minor n. di livelli
- minimo n. di gate (ad es. di prodotti da sommare) --- forma normale
- minimo numero di connessioni
  
- l'espressione minima normale e non ridondante si ottiene con una copertura usando il n. minimo di RR di ordine massimo (implicanti primi)
  - **ordine massimo** : minor n. di ingressi
  - **minimo numero di RR**: minimo n. di gate
  - forma normale **irridondante**: solo implicanti essenziali



# Forme minime (2/2)

$x_3x_2$ $x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$$Z = x_3x_1'x_0' + x_3x_2x_1' + x_2x_1'x_0 + x_3'x_2x_0 + x_3'x_1$$

$x_3x_2$ $x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$$Z = x_3x_1'x_0' + x_2x_1'x_0 + x_3'x_1$$

- **Forma minima PS ed SP**
- sono diverse
- Potrebbe valer la pena valutarle entrambe specialmente con indifferenze

## Reti a più uscite


- a volte è conveniente scegliere degli implicanti comuni anche se non primi o essenziali

# Sintesi di reti combinatorie complesse

- La mappa di Karnaugh si può usare come metodo manuale perfino a 5 o 6 variabili
  - Può essere impiegata efficientemente per sfruttare le indifferenze
- Esistono tecniche ed algoritmi per la sintesi automatica a più livelli
  - 1) Mediante manipolazione algebrica, ad esempio usando sistematicamente la proprietà distributiva
  - 2) Algoritmi di sintesi logica (e.g., Quine Mc Cluskey)
  - 3) CAD tools (Berkeley Octtools Package, MisII, Espresso logic minimizer)
  - 4) Metodi empirici
- perchè minimizzare?
  - Perche' le forme canoniche richiedono un fan in troppo alto, troppi gate (consumo di area)

# Esercizi (1/3)

**Esercizio 1:** Dato un numero in BCD progettare la rete logica che indichi se è maggiore di 5; quante sono le forme canoniche equivalenti? Perché sono più di 1? Quale è la forma minima PS quale la SP?

 


**Esercizio 2:** Progettare un comparatore a 2 bit, ossia una rete logica che indichi quale dei due operandi a 2 bit è maggiore uguale o minore dell'altro.

Descrizione a parole:

```
if (X>Y) {G=1,E=0,L=0;}
else if (X<Y){G=0,E=0,L=1;}
else {G=0,E=1,L=0;}
```

 
- 1) tabella della verità
- 2) mappe di Karnaugh
- 3) minimizzazione



# Esercizi (2/3)

**Esercizio 3:** progettare il FULL ADDER ossia il sommatore ad 1 bit con riporto di ingresso e di uscita (nella forma SP).

 **Esercizio 4:** Progettare un sommatore a 2 bit di ingresso e 3 di uscita



**Esercizio 5:** Modificare l'esercizio 4 con anche il riporto di ingresso. Che differenza c'è in termini di gate e di ritardo rispetto a quello dell'esercizio 3? Come progettare un sommatore modulare usando un FULL ADDER?

**Esercizio 6:** trovare la forma canonica e minima SP e PS

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	-	1	1	1

# Esercizi (3/3)

**Esercizio 7:** Una lampadina può essere accesa o spenta da 3 interruttori  $X_1$ ,  $X_2$  e  $X_3$ : però viene accesa solo se sono ON un numero dispari di interruttori, oppure se  $X_2$  e  $X_3$  sono contemporaneamente ON. Progettare la rete logica corrispondente.

**Esercizio 8:** Tre interruzioni possono arrivare alla CPU anche contemporaneamente ma devono essere servite con una priorità:  $IR_1, IR_2$  e  $IR_3$  in ordine di priorità decrescente, nel senso che  $IR_1$  è la più prioritaria. Progettare la rete che dà la richiesta di interruzione INT alla CPU e abilita le tre interruzioni  $IS_1, IS_2, IS_3$ .